

# 数字逻辑与处理器基础实验

## 第三次作业

无 81 马啸阳 2018011054

2020 年 5 月 6 日

### 1 实验目的

- 掌握静态时序分析 STA
- 掌握略复杂的组合和时序电路设计
  - 设计频率计，对一个未知频率的周期信号进行频率测量

### 2 实验原理

频率计测量未知频率的周期信号，在 1s 内对信号周期进行计数，即为此周期信号的频率，框图如图 1所示。

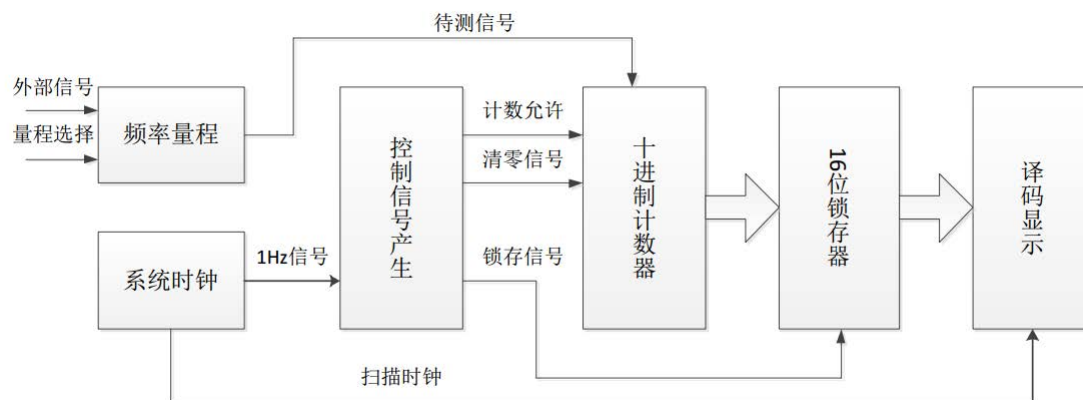


图 1: 频率计框图

频率计内部包括频率量程处理模块（10 分频）、时钟频率产生模块、控制信号产生模块、十进制计数器模块、锁存器模块、译码显示模块等。频率量程处理模块根据是否选择高量程，输出原信号或其十分频的待测信号。时钟频率产生模块根据系统时钟进行分频，生成 1Hz 的控制信号与 1kHz 的扫描时钟。控制信号通过 1Hz 时钟信号产生计数允许、清零信号以及锁存信号。十进制计数器对待测信号在 1s 内进行计数，由计数允许与清零信号控制。16 位锁存器由锁存信号控制，存储计数器的计数值。而译码显示单元将 16bit，4 位 BCD 码循环译码，由扫描时钟控制显示在七段数码管上。

## 2.1 频率量程处理

使用开关（SW7）控制量程，低量程直接输出原信号，高量程输出十分频。

分频的方法为：设置一个状态用以计数周期，每遇到一个上升沿计数 2，计数达到 10 时将输出信号反向，则输出信号是原信号的十分频（为节省线路规模，也可每遇到一个上升沿计数 1，达到 5 时反向）。

## 2.2 系统时钟模块

开发板上 W5 端口提供 100MHz 时钟，进行分频得到 1Hz 控制信号与 1kHz 扫描时钟。其中 1Hz 信号可以使用 1kHz 信号再进行分频，避免计数规模过大。

## 2.3 控制信号产生模块

控制信号产生模块输入 1Hz 时钟，产生计数允许（高电平有效）、清零信号（低电平有效）以及锁存信号，以 3s 为一周期，每周期三个状态如表 1 所示，第一秒清零（锁存器锁定），第二秒计数（锁存器锁定），第三秒将结果存至锁存器（不计数）。

	计数	清零	锁存
0~1s	0	0	1
1~2s	1	1	1
2~3s	0	1	0

表 1: 控制信号周期

## 2.4 4 位十进制计数器

计数器以 BCD 码计数 4 位十进制数，共 16bit，在输入信号上升沿计数，受清零信号（低电平有效）与计数允许信号（高电平有效）控制。需要注意的是此计数器的进位，由于是 BCD

码，需逐位考虑其 BCD 码是否为 9 以及更低位是否进位。

## 2.5 锁存器模块

Lock 信号有效时（高电平）输出锁定，否则输出透明显示计数器值。

## 2.6 译码显示模块

4 个 7 段数码管分别显示十进制数的 4 位。由扫描信号控制每次使能一个数码管循环显示，7 段译码器与使能信号同步。

## 2.7 测试方法

测试方法框图如图 2 所示，使用一个待测信号输入模块 `signin`，其输入 2bit 测试模式 `testmode`，对应 4 种不同频率，对系统时钟 `sysclk` 分频。随后将待测信号接入频率计，频率计输入待测信号、系统时钟、量程选择 `modecontrol`（高电平对应高量程），输出 7 段数码管 LED 信号 `cathodes[7:0]`、使能信号 `AN[3:0]` 以及 LED 灯表明量程的 `highfreq`。

 


图 2: 测试框图

## 3 实验代码

### 3.1 文件清单

.	
BCD7.v	七段译码管模块
clock.v	系统时钟模块
control.v	控制信号产生模块
counter.v	4 位十进制计数器
decoder.v	译码显示模块

frequency.v	频率计模块
latch.v	锁存器模块
range.v	频率量程处理
signin.v	待测信号输入模块
signin.xdc	待测信号输入模块管脚约束
test_tb.v	testbench
test.v	顶层测试模块
test.xdc	测试管脚约束

### 3.2 频率量程处理

```
1 module range (range, signin, sigout);
2 input range, signin;
3 output sigout;
4 reg sig10;
5 reg [4:0] state;
6
7 assign sigout = range ? sig10 : signin;
8
9 initial begin
10     state <= 0;
11     sig10 <= 0;
12 end
13
14 always @(posedge signin) begin
15     if (state == 0)
16         sig10 = ~sig10;
17     state = state + 4'd2;
18     if (state == 4'd10)
19         state = 4'b0;
20 end
21
22 endmodule
```

### 3.3 系统时钟模块

对 100MHz 输入信号分频，先 100000 分频得到 1kHz 扫描时钟，再对扫描时钟 1000 分频得到 1Hz 控制信号。

```
1 module clock (sysclk, scan_clk, control_clk);
2   input sysclk;           // 100MHz
3   output scan_clk;        // 1kHz
4   output control_clk;     // 1Hz
5   reg scan_clk, control_clk;
6   reg [16:0] scan_state;
7   reg [9:0] control_state;
8
9   initial begin
10      scan_state <= 0;
11      control_state <= 0;
12      scan_clk <= 0;
13      control_clk <= 0;
14   end
15
16   always @(posedge sysclk) begin
17       if (scan_state == 0)
18           scan_clk = ~scan_clk;
19           scan_state = scan_state + 17'd2;
20       if (scan_state == 17'd100000)
21           scan_state = 17'b0;
22   end
23
24   always @(posedge scan_clk) begin
25       if (control_state == 0)
26           control_clk = ~control_clk;
27       control_state = control_state + 10'd2;
28       if (control_state == 10'd1000)
29           control_state = 10'b0;
30   end
31
32 endmodule
```

### 3.4 控制信号产生模块

控制信号产生是 Moore 有限状态机，使用一段式，初值要赋予输出，同时对未定义的状态以 default 实现自启动。

```
1 module control (clk, reset, enable, latch);
2 input clk;
3 output reset, enable, latch;
4
5 reg [1:0] state;
6 reg reset, enable, latch;
7
8 initial begin
9     state <= 2'b00;
10    reset <= 0;
11    enable <= 0;
12    latch <= 1;
13 end
14
15 always @(posedge clk) begin
16     case (state)
17         2'b00: begin
18             state <= 2'b01;
19             reset <= 1;
20             enable <= 1;
21             latch <= 1;
22         end
23         2'b01: begin
24             state <= 2'b10;
25             reset <= 1;
26             enable <= 0;
27             latch <= 0;
28         end
29         2'b10: begin
30             state <= 2'b00;
31             reset <= 0;
32             enable <= 0;
33             latch <= 1;
34         end
35         default: begin
```

```
36         state <= 2'b00;
37         reset <= 0;
38         enable <= 1;
39         latch <= 1;
40     end
41 endcase
42 end
43
44 endmodule
```

### 3.5 4 位十进制计数器

不进位时，个位加 1。若个位为 9 发生进位，将其置零，并检查十位是否为 9，依此类推。

```
1 module counter (reset, enable, sig, out);
2 input reset, enable, sig;
3 output [15:0] out;
4
5 reg [15:0] out;
6
7 initial begin
8     out <= 16'b0000_0000_0000_0000;
9 end
10
11 always @(negedge reset or posedge sig) begin
12     if (~reset)
13         out <= 0;
14     else if (enable) begin
15         if (out[3:0] == 4'b1001) begin
16             out[3:0] <= 0;
17             if (out[7:4] == 4'b1001) begin
18                 out[7:4] <= 0;
19                 if (out[11:8] == 4'b1001) begin
20                     out[11:8] <= 0;
21                     if (out[15:12] == 4'b1001) begin
22                         out[15:12] <= 0;
23                     end
24                 else begin
25                     out[15:12] <= out[15:12] + 1;
```

```
26         end
27     end
28     else begin
29         out[11:8] <= out[11:8] + 1;
30     end
31 end
32 else begin
33     out[7:4] <= out[7:4] + 1;
34 end
35 end
36 else begin
37     out[3:0] <= out[3:0] + 1;
38 end
39 end
40 end
41
42 endmodule
```

### 3.6 锁存器模块

```
1 module latch(lock, in, out);
2     input lock;
3     input [15:0] in;
4     output [15:0] out;
5     reg [15:0] out;
6
7     always @(*) begin
8         if (~lock)
9             out <= in;
10    end
11
12 endmodule
```

### 3.7 译码显示模块

每次在扫描信号上升沿改变使能位，同时将对应 BCD 码输入 BCD 译码器，输出至 7 段数码管。



```
1 module decoder (clk, count, leds, EN);
2 input clk;
3 input [15:0] count;
4 output [7:0] leds;
5 output [3:0] EN;
6
7 wire [15:0] count;
8 wire [7:0] leds;
9 reg [3:0] EN;
10 reg [3:0] cur_count;
11
12 BCD7 bcd7 (cur_count, leds);
13
14 initial begin
15     EN <= 4'b0111;
16 end
17
18 always @(posedge clk) begin
19     case (EN)
20         4'b0111: begin
21             EN <= 4'b1011;
22             cur_count <= count[11:8];
23         end
24         4'b1011: begin
25             EN <= 4'b1101;
26             cur_count <= count[7:4];
27         end
28         4'b1101: begin
29             EN <= 4'b1110;
30             cur_count <= count[3:0];
31         end
32         4'b1110: begin
33             EN <= 4'b0111;
34             cur_count <= count[15:12];
35         end
36         default: begin
37             EN <= 4'b1111;
38             cur_count <= 4'b0000;
39         end

```

```
40     endcase
41 end
42
43 endmodule
```

### 3.8 频率计

频率计单元只需将各单元按逻辑连接即可。

```
1  module frequency (signin, sysclk, modecontrol, highfreq, cathodes, AN);
2  input signin, sysclk, modecontrol;
3  output highfreq;
4  output [7:0] cathodes;
5  output [3:0] AN;
6
7  wire [15:0] count, latch_out;
8  wire scan_clk, control_clk, reset, enable, latch, sig;
9
10 assign highfreq = modecontrol;
11 clock clk(.sysclk(sysclk), .scan_clk(scan_clk), .control_clk(control_clk));
12 counter c(.reset(reset), .enable(enable), .sig(sig), .out(count));
13 control ctrl(.clk(control_clk), .reset(reset), .enable(enable), .latch(latch));
14 range r(.range(modecontrol), .signin(signin), .sigout(sig));
15 latch l(.lock(latch), .in(count), .out(latch_out));
16 decoder d(.clk(scan_clk), .count(latch_out), .leds(cathodes), .EN(AN));
17
18 endmodule
```

### 3.9 测试模块

测试模块连接待测信号产生模块及频率计。

```
1  module test(
2      input [1:0] testmode,
3      input sysclk,
4      input modecontrol,
5      output highfreq,
6      output [7:0] cathodes,
7      output [3:0] AN
```

```
8         );
9     wire signin;
10    signalin(signalin(testmode, sysclk, signin));
11    frequency freq(signin, sysclk, modecontrol, highfreq, cathodes, AN);
12    endmodule
```

### 3.10 仿真代码

仿真时由于速度过慢，因此所有信号频率调大 1000 倍，这样显示的数据仍然保持一致（计数也只需 1ms，相当于仿真中 1ms 为现实中 1s），只需将所有分频调整为原先 1/1000（对扫描信号分频得到控制信号除外）。

依次测试低量程的 testmode 为 00、01、10、11 的情形，以及高量程的 testmode 为 00、01、10、11 的情形。

```
1  `timescale 1ns/1ps
2  `define PERIOD 10
3
4  module test_tb;
5  reg [1:0] testmode;
6  reg sysclk;
7  reg modecontrol;
8  wire highfreq;
9  wire [7:0] cathodes;
10 wire [3:0] AN;
11
12 test u_test (
13     .testmode          ( testmode      [1:0] ),
14     .sysclk             ( sysclk        ),
15     .modecontrol        ( modecontrol   ),
16
17     .highfreq           ( highfreq      ),
18     .cathodes           ( cathodes      [7:0] ),
19     .AN                 ( AN           [3:0] )
20 );
21
22 initial begin
23     testmode <= 2'b00;
24     sysclk <= 0;
25     modecontrol <= 0;
```

```

26 end
27
28 initial fork
29     forever
30         #(`PERIOD/2) sysclk <= ~sysclk;
31         #3000000 testmode <= 2'b01;
32         #6000000 testmode <= 2'b10;
33         #9000000 testmode <= 2'b11;
34         #12000000 modecontrol <= 1;
35         #12000000 testmode <= 2'b00;
36         #15000000 testmode <= 2'b01;
37         #18000000 testmode <= 2'b10;
38         #21000000 testmode <= 2'b11;
39         #24000000 $finish;
40 join
41
42 endmodule

```

## 4 仿真结果与分析

仿真结果如图 3 所示（仿真结果显示较小，但放大也能清晰显示）。count 为计数器的输出结点，可见每个 3s 周期内，计数、保持、清零依次进行。相应地，latch\_out 为锁存器输出，一直保持计数器的计数值直至有新的计数值。前 12ms 仿真为低量程，依次显示 3125、6250、0050、2500，在 12500Hz 时产生溢出，其余三个计数结果正确。而高量程进行了十分频，统计结果为实际频率的十分之一，依次显示 0313、0625、0005、1250，结果正确。

 


图 3: 仿真结果

对于七段数码管部分，仿真放大最后一部分 1250 为例。如图 4 所示，使能信号依次为十六进制 7、b、d、e（二进制 0111、1011、1101、11110），即依次使能千位、百位、十位、个位，而对应的七段数码管输入十六进制 f3、49、25、81，为包括小数点的 1、2、5、0，确实正

确循环显示。

 


图 4: 七段数码管仿真放大

后仿结果如图 5 与图 6 所示, 除边缘毛刺外同样正确运行。

 


图 5: 后仿结果

 


图 6: 七段数码管后仿放大

## 5 综合情况

面积占用情况如图 7 所示, 其中锁存器模块使用了 16 个寄存器作为锁存器使用, 对应锁存器的 16 位。

Name	Slice LUTs (20800)	Slice Registers (41600)	Slice (8150)	LUT as Logic (20800)	Bonded IOB (106)	BUFGCTRL (32)
test	72	98	45	72	17	1
freq (frequency)	55	77	33	55	0	0
signalin (signalin)	17	21	17	17	0	0

图 7: 面积占用

控制信号产生模块和译码显示模块分别生成了 3、4 个状态的状态机，综合产生了独热码。

State	New Encoding	Previous Encoding
iSTATE	001	00
iSTATE0	010	01
iSTATE1	100	10

INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'state\_reg' using encoding 'one-hot' in module 'control'

WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'out\_reg' [D:/Verilog/Digital-Logic-and-Processor/hw3/frequency/latch.v:9]

State	New Encoding	Previous Encoding
iSTATE0	0001	0111
iSTATE1	0010	1011
iSTATE2	0100	1101
iSTATE3	1000	1110

INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'EN\_reg' using encoding 'one-hot' in module 'decoder'

图 8: 有限状态机

时序性能如图 9所示，满足所有时序要求。

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 3.986 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.230 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4.500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 74	Total Number of Endpoints: 74	Total Number of Endpoints: 39

All user specified timing constraints are met.

图 9: 时序性能

前 20 条关键路径都来自待测信号产生模块（第一条时序裕量 3.986ns），第 21 条来自系

统时钟模块的分频（时间裕量 4.602ns），分别如图 10、11所示。总体而言，分频所经过的路径较长（计数状态需要经过多个位的寄存器）。

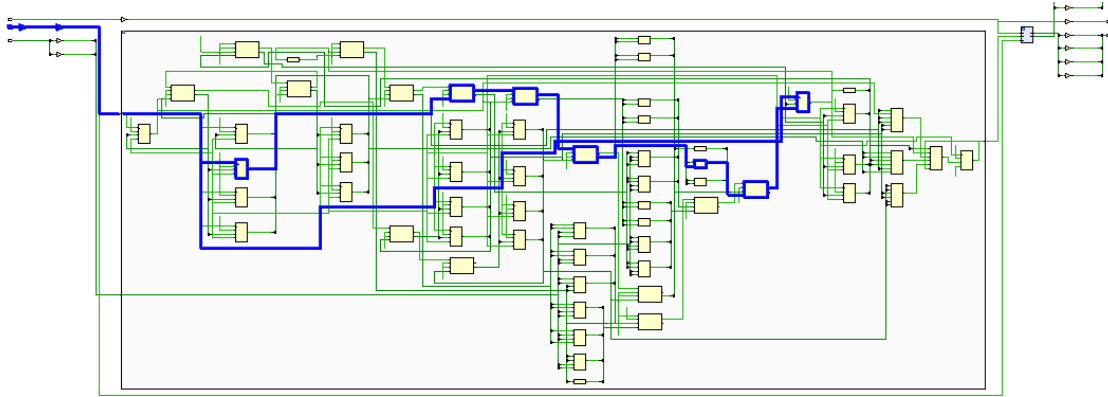


图 10: 关键路径 1

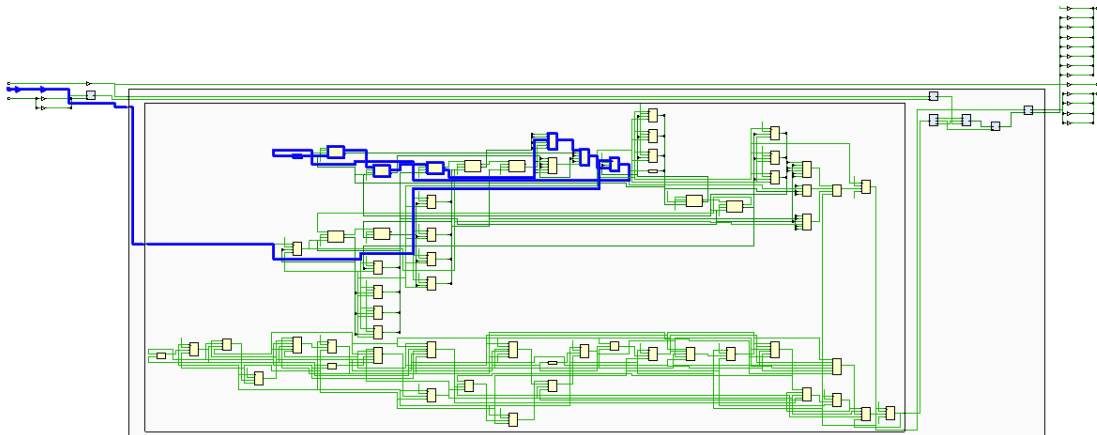


图 11: 关键路径 21